

## **FASE DI PROGETTAZIONE**

### **-REALIZZAZIONE SCHEMA-**

Al candidato viene richiesto di realizzare lo schema di potenza per l'avviamento stella-triangolo di un motore asincrono trifase più l'avviamento diretto di un ulteriore motore asincrono trifase.

Il candidato preveda nello schema elettrico la possibilità di interrompere la linea trifase di alimentazione e una soluzione di sua conoscenza per proteggere i motori in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Il candidato ponga particolare attenzione alla qualità dei disegni prodotti.

Tempo massimo disponibile per realizzare lo schema: 1 ora